

Házi feladat

Erősítő tervezés, áramkör szimuláció

Tar Dániel
GUTOY7


2018. április 21.



HÁZI FELADAT

Erősítő tervezés, áramkör szimuláció

Név: Tör Dániel

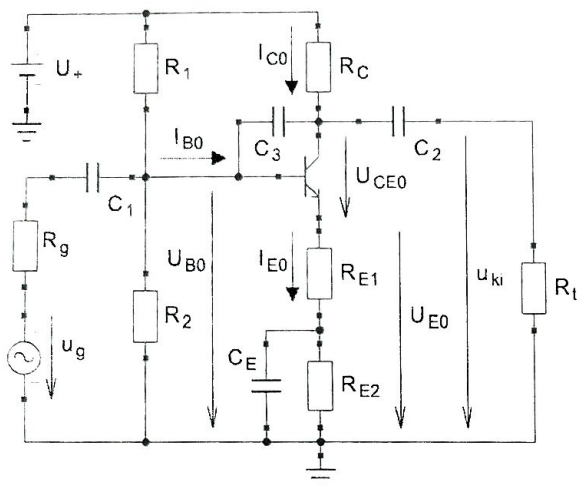

A feladat adatai:

$$\begin{aligned} U_+ &= 15 \text{ V} \\ R_E = R_{E1} + R_{E2} &= 1,5 \text{ k}\Omega \\ R_1 &= 30 \text{ k}\Omega \\ R_2 &= 15 \text{ k}\Omega \\ B &= 100 \\ A_u = u_{ki}/u_g &= -50 \\ f_f &= 100 \text{ kHz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} U_{BE0} &= 0.75 \text{ V}, U_T = 26 \text{ mV}, \\ C_1 = C_2 &= 10 \mu\text{F}, C_E = 100 \mu\text{F}, \\ R_L &= 10 \text{ k}\Omega, R_g = 100 \Omega \end{aligned}$$

EREDMÉNYEK

Munkaponti adatok (számított):

$$\begin{aligned} I_{B0} &= 26,316 \mu\text{A} \\ I_{C0} &= 2,6316 \text{ mA} \\ I_{E0} &= 2,6579 \text{ mA} \\ U_{E0} &= 3,9868 \text{ V} \\ U_{B0} &= 4,7368 \text{ V} \\ U_{CE0} &= 5,75 \text{ V} \\ R_C &= 2 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

Munkaponti adatok (szimuláció):

$$\begin{aligned} I_{B0} &= 26 \mu\text{A} \\ I_{C0} &= 2,6 \text{ mA} \\ I_{E0} &= 2,63 \text{ mA} \\ U_{E0} &= 3,94 \text{ V} \\ U_{B0} &= 4,74 \text{ V} \\ U_{CE0} &= 5,85 \text{ V} \end{aligned}$$


Kisjelű adatok (számított):

$$\begin{aligned} A_{u\max} &= -151,808 \\ R_{E1} &= 21,914 \Omega \\ R_{E2} &= 1478,086 \Omega \\ R_{be} &= 2,425 \text{ k}\Omega \\ R_{ki} &= 2 \text{ k}\Omega \\ f_a &= 49,783 \text{ Hz} \\ C_3 &= 235,342 \text{ pF} \end{aligned}$$

Kisjelű adatok (szimuláció):

$$\begin{aligned} A_u &= 33,9 [\text{dB}] = 49,545 \\ f_a &= 54,7 \text{ Hz} \\ f_f &= 99,3 \text{ kHz} \\ f_k &= 2,330 \text{ kHz} \end{aligned}$$

1, Munkapontszámítás

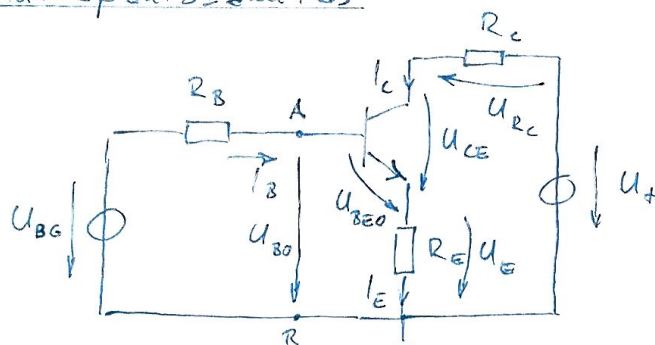

Thevenin módszer alkalmazása az AB pontokra, U_{BE} és R_B kiszámítása.

1.1,

$$U_{BG} = U_+ \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 5[V] \quad R_B = R_1 \times R_2 = 10[k\Omega]$$

$$U_{BG} = R_B \cdot I_B + U_{BE0} + R_E \cdot I_E$$

$$I_B = \frac{U_{BG} - U_{BE}}{R_B + (B+1)R_E} = 26,316[\mu A] = I_{B0}$$

$$U_{B0} = U_{BG} - R_B \cdot I_B = 4,7368[V]$$

$$I_C = B \cdot I_B = 2,6316[mA] = I_{C0}$$

$$I_E = I_B + I_C = 2,6579[mA] = I_{E0}$$

$$U_E = I_E \cdot R_E = 3,9868[V] = U_{E0}$$

1.2,

$$U_{CE0} = \frac{U_+ - U_{E0}}{2} = 5,507[V]$$

$$R_C = \frac{U_+ - U_{CE0} - U_{E0}}{I_{C0}} = 2092,5[\Omega]$$

E24 - szabványssorból való érték választás :

$$R_C := 2[k\Omega]$$

1.3,

U_{CE0} - korrigálása


$$U_{CE0} = U_+ - I_{C0} \cdot R_C - U_{E0} = 5,75[V]$$

2) Kisjelű paraméterek számítása


Tár Dániel
GUTY7

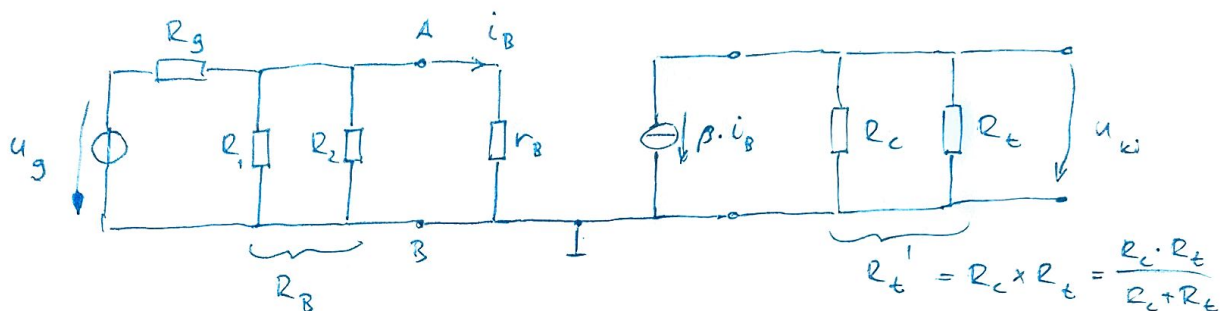2.1) Kisjelű esetben mindezt a változások érdekében és DC tápfeszültség ezért 0[V]-nak tekinthető, ezzel olyan, mintha a földre lenne kötve.

A feladatleírásban lévő információk és a fentiekben leírtak alapján, π -modellt alkalmazva, a következőképpen fog kinézni a kapcsolásunk:



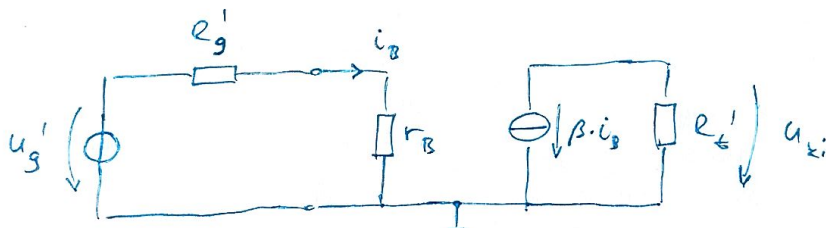Thevenin-módszert alkalmazva az A, B pontok közé:



$$u_g' = u_g \cdot \frac{R_B}{R_g + R_B} \rightarrow u_g = \frac{u_g' \cdot (R_g + R_B)}{R_B}$$

$$R_g' = R_g \times R_B = \frac{R_g \cdot R_B}{R_g + R_B}$$


$$u_{ki} = -\beta \cdot i_B \cdot R_t'$$

$$u_g' = i_B \cdot (R_g' + r_B) \rightarrow i_B = \frac{u_g'}{R_g' + r_B} \left. \vphantom{\frac{u_g'}{R_g' + r_B}} \right\} u_{ki} = -\beta \cdot \frac{u_g' \cdot R_t'}{R_g' + r_B}$$

$$\underline{A_{u_{max}}} = \frac{u_{ki}}{u_g} = - \frac{\beta \cdot R_t'}{r_B + R_g'} \cdot \frac{R_B}{R_g + R_B} \Bigg|_{\substack{\beta \approx B \\ r_B = \frac{U_T}{I_B} = 998[\Omega]}} = - \underline{151,808 [-]}$$

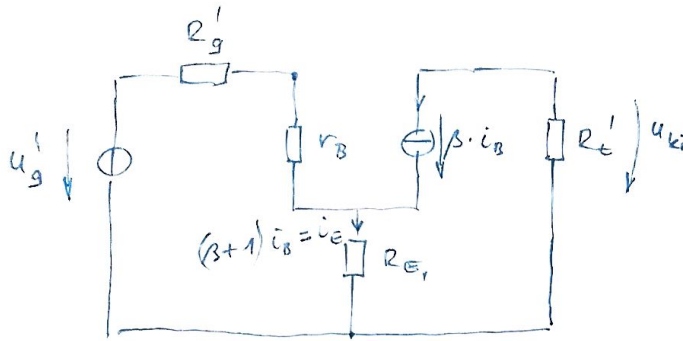
2.2 Soros áramvisszaacsatolás

A modellünk az előzőekhez képest így alakul:



Az emitteroldali ellenállást átszámolva a bázis ágra:

$$R_{E1}' = (\beta + 1) R_{E1}$$

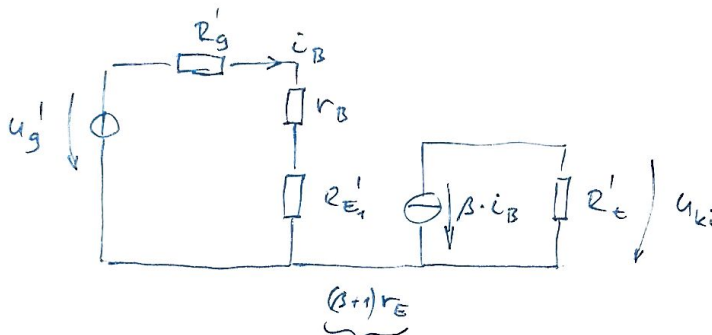

$$r_B' = r_B + R_{E1}' = r_B + (\beta + 1) R_{E1} = (\beta + 1) (R_{E1} + r_E)$$

Az előző oldalon használt formula, még mindig igaz, csak r_B helyére r_B' -t kell helyettesíteni.


Ebből az R_{E1} -t kifejezve adódik:

$$R_{E1} = \frac{1}{\beta + 1} \left(\frac{\beta \cdot R_t'}{|A_u|} \cdot \frac{R_B}{R_g + R_B} - R_g' - r_B \right) = \underline{\underline{21,914 [\Omega]}}$$

$$R_{E2} = R_E - R_{E1} = \underline{\underline{1478,086 [\Omega]}}$$

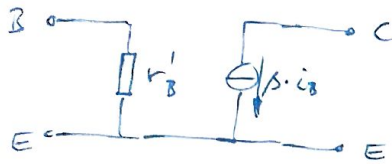
2.3 Bemeneti és kimeneti ellenállás számítása

Az eddig kiszámoltak alapján a tranzistorunk π -modellje:



A konstans tápfeszültség kisjelű változás szempontjából rövidzárna tekinthető \Rightarrow a tápfeszültség pont a testponttal összekezdhető.

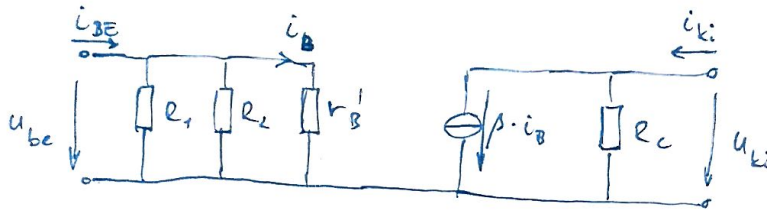Ezektől ismerve a kapcsolás 4-pólus modellje:




$$\underline{R_{BE}} = \frac{u_{BE}}{i_{BE}} = R_1 \times R_2 \times r'_B = 2425 [\Omega] = \underline{2,425 [k\Omega]}$$

$$r'_B = r_B + (\beta + 1) R_{E1} = 3201,32 [\Omega]$$

$$\underline{R_{ki}} = -\frac{u_{ki}}{i_{ki}} = R_C = \underline{2 [k\Omega]}$$

2.4 Alsó határfrekvencia meghatározása

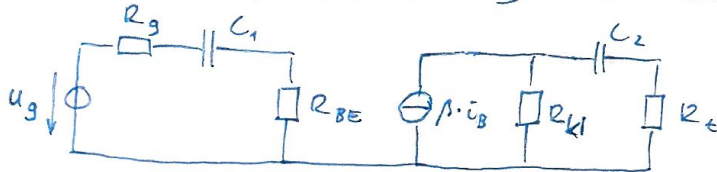


$$\tau_1 = (R_g + R_{BE}) \cdot C_1 = 0,025 [s]$$

$$\tau_2 = (R_{ki} + R_t) \cdot C_2 = 0,12 [s]$$


$$f_1 = \frac{1}{2\pi\tau_1} = 6,303 [Hz]$$

$$f_2 = \frac{1}{2\pi\tau_2} = 1,326 [Hz]$$

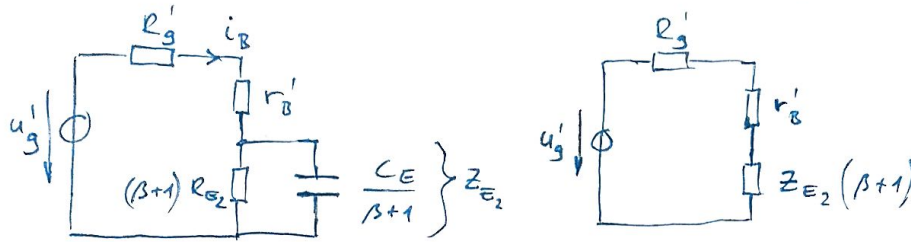C_E hatása (a bázis oldalra átszámolva az R_{E2}, C_E -t):


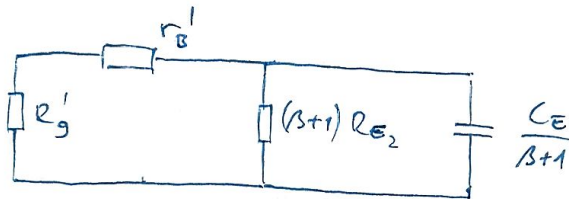
$$\left. \begin{array}{c} R_{E2} \\ \parallel \\ C_E \end{array} \right\} Z_{E2} = \frac{R_{E2} \cdot \frac{1}{s C_E}}{R_{E2} + \frac{1}{s C_E}} \rightarrow Z_{E2}(\beta+1) = \frac{R_{E2}(\beta+1)}{1 + R_{E2}(\beta+1) \frac{s C_E}{(\beta+1)}}$$



$$\tau_3 = \left[(R'_g + r'_B) \times ((\beta+1)R_{E2}) \right] \cdot \frac{C_E}{\beta+1} = 0,0032[s]$$

$$f_3 = \frac{1}{2\pi\tau_3} = 49,783[Hz]$$


$$\underline{f_2 = \max(f_1, f_2, f_3) = \underline{49,783[Hz]}}$$

Az erősítőnk akkor működik jól, ha a kondenzátorokon áramok folynak, azaz nem szabad telítődniük. A legkisebb időállandójú kondenzátor telítődik a leggyorsabban, tehát a legnagyobb frekvenciájú kondenzátorunk fogja meghatározni az alsó határfrekvenciát.

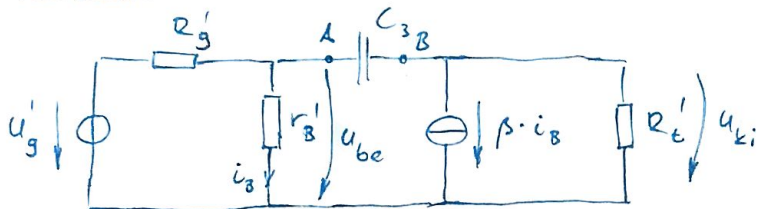
2.5 C_3 kondenzátor meghatározása

Tár Dániel
GUTÓTF

A rendszerünket kiegészítjük a C_3 kondenzátorral, a többi kondenzátorra viszont rövidzárként tekinthetünk ezen a frekvencián:



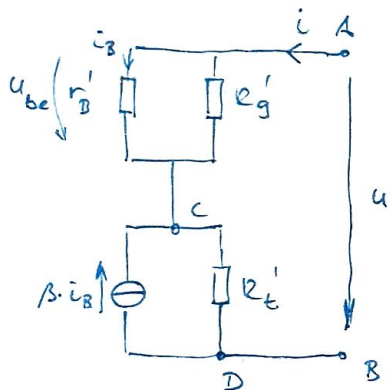
A és B pont közé szeretnénk meghatározni az eredő ellenállást ($U_g := 0V$)



$$R_e = \frac{u}{i} = ?$$

$$u_{be} = i_B \cdot r_B'$$

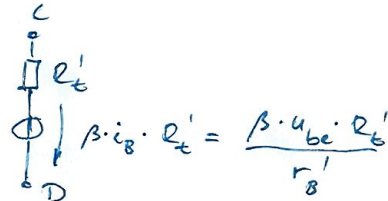C, D "Norton" modellből "Thevenin" modellt csinálunk:



$$u_{be} = (r_B' \times R_g') \cdot i$$

$$u = (r_B' \times R_g') \cdot i + R_t' \cdot i + \frac{\beta \cdot R_t'}{r_B'} \underbrace{(r_B' \times R_g') \cdot i}_{u_{be}}$$

$$\Downarrow$$

$$R = \left(1 + \frac{\beta \cdot R_t'}{r_B'}\right) \cdot (r_B' \times R_g') + R_t' = 6762,706[\Omega]$$

$$\tau_f = R \cdot C_3$$

$$f_f = \frac{1}{2\pi \cdot \tau_f}$$

$$C_3 = \frac{1}{2\pi \cdot f_f \cdot R} \Bigg|_{f_f = 100 [kHz]} = 235,342 [pF]$$